

高等计算机体系结构

第五讲: 多周期和流水线

栾钟治
北京航空航天大学 计算机学院 中德联合软件研究所
2021-03-26

1

提醒: 作业

- 作业 1
 - 已截止
 - MIPS 、ISA 基本概念, 基本的性能分析评价
- 作业 2
 - 今天发布, 4月9日上课前截止
 - 单周期与多周期微体系结构
- 作业 3
 - 4月9日发布
 - 流水线

2

2

提醒: 实验 1

- 已发布, 4月16日提交
 - 用Logisim设计1个7指令单周期MIPS CPU
- 学习MIPS ISA

3

3

阅读材料

- Patterson & Hennessy's *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface* (计算机组成与设计: 软硬件接口)
 - 附录 D
 - 第四章 (4.5-4.8,, 4.9-4.11)
- 选读
 - Maurice Wilkes, "The Best Way to Design an Automatic Calculating Machine," Manchester Univ. Computer Inaugural Conf., 1951.
 - Smith and Sohi, "The Microarchitecture of Superscalar Processors," Proceedings of the IEEE, 1995
 - Patt & Patel's *Introduction to Computing Systems: From Bits and Gates to C and Beyond* (计算机系统概论)
 - 附录C : LC-3b ISA及微体系结构

4

4

回顾：“处理指令”的步骤

- ISA 抽象地说明给定一条指令和A, A' 应该是什么
 - 定义一个抽象的有限态机
 - 状态 = 程序员可见的状态
 - 次态逻辑 = 指令执行的规范
 - 从 ISA 的视角, 指令执行的过程中A和A' 之间没有“中间状态”
 - 每条指令对应一个状态转换
- 微体系结构实现 A 向 A' 的转换
 - 有很多种实现方式的选择
 - 我们可以加入程序员不可见的状态来优化指令执行的速度: 每条指令有多个状态转换
 - 选择 1: $A \rightarrow A'$ (在一个时钟周期内完成 A 到 A' 的转换)
 - 选择 2: $A \rightarrow A+MS1 \rightarrow A+MS2 \rightarrow A+MS3 \rightarrow A'$ (使用多个时钟周期完成 A 到 A' 的转换)

5

5

回顾：单周期 vs. 多周期

- 单周期的机器
 - 每条指令执行需要一个时钟周期
 - 所有状态的更新在指令执行结束的時刻完成
 - 劣势：最慢的指令决定时钟周期的长度 \rightarrow 时钟周期时间长
 - 多周期的机器
 - 指令处理分到多个周期/阶段中完成
 - 指令执行过程中可以更新状态
 - 但是体系结构状态的更新只能在指令执行结束的時刻完成
 - 与单周期相比的“优势”：最慢的“阶段”决定时钟周期长度
- 单周期和多周期在微体系结构层面都遵从冯诺依曼结构

6

6

回顾：观察指令处理的另一个视角

- 指令将数据 (AS) 转换成数据 (AS')
- 由功能单元完成转换
 - “操作”数据的单元
- 需要有人告诉这些单元对数据做什么操作
- 一个指令处理的引擎由两部分组件构成
 - 数据通路：由处理和转换数据信号的硬件部件组成
 - 操作数据的功能单元
 - 存储数据的存储单元 (比如寄存器)
 - 使数据流能够流入功能单元和寄存器的硬件结构 (比如连线和多路选择器)
 - 控制逻辑：由决定控制信号的硬件部件组成, 这些控制信号决定了数据通路上的部件会如何操作数据

7

7

回顾：单周期vs. 多周期:控制&数据

- 单周期的机器:
 - 数据信号操作的同时产生控制信号 (在同一个时钟周期内起作用)
 - 与一条指令相关的所有事情都发生在一个时钟周期内
- 多周期的机器:
 - 下一个周期需要的控制信号可以在前一个周期就产生
 - 数据通路上的延迟可以和控制处理的延迟重叠

8

8

回顾：初步的性能分析

- 指令执行时间
 - $\{\text{CPI}\} \times \{\text{clock cycle time}\}$
 - 程序执行时间
 - 所有指令的 $[\{\text{CPI}\} \times \{\text{clock cycle time}\}]$ 之和
 - $\{\text{指令数}\} \times \{\text{平均 CPI}\} \times \{\text{clock cycle time}\}$
 - 单周期微体系结构的性能
 - $\text{CPI} = 1$
 - Clock cycle time 长
 - 多周期微体系结构的性能
 - CPI = 每条指令不同
 - 平均 CPI \rightarrow 希望能很小
 - Clock cycle time 短
- 现在，我们有两个独立的自由度可以优化


现在，我们有两个独立的自由度可以优化

9

9

回顾：单周期微体系结构的实现

- 单周期的机器

 


10

10

回顾：指令处理

 - 5个一般步骤 (Patterson & Hennessy's Book)
 - 取指令 (IF)
 - 指令译码和取寄存器操作数 (ID/RF)
 - 执行/计算内存地址 (EX/AG)
 - 取内存操作数 (MEM)
 - 存储/写回结果 (WB)




**Based on original figure from [P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier. ALL RIGHTS RESERVED.]

11

11

回顾：完整的数据通路

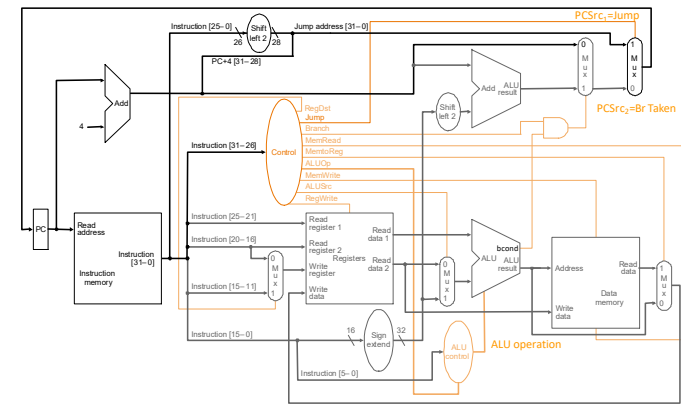

**Based on original figure from [P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier
ALL RIGHTS RESERVED.]

忽略JAL, JR, JALR

12

12

回顾：椭圆形的“Control”圈圈里是什么？

- 组合逻辑 → 硬连线控制
 - 思路：基于指令用组合逻辑生成控制信号
- 时序逻辑 → 时序/微程序控制
 - 控制存储
 - 思路：用一个存储结构保存指令的控制信号

13

13

回顾：单周期微体系结构：分析

- 每条指令执行占用1个时钟周期
 - $CPI \text{ (Cycles per instruction)} = 1$
- 每条指令执行的时间受限于执行最慢的那条指令
 - 即使很多指令不需要执行那么长时间
- 微体系结构中的时钟周期长度由完成最慢的指令所需时间决定
 - 处理最慢指令的时间决定了关键路径的设计

14

14

回顾：最慢的指令流程是什么？

- 存储器不是理想的
- 如果有时候访存要花费100ms怎么办？
- 让简单的寄存器加或者无条件转跳花上和访存操作一样的100ms+的时间有意义吗？
- 另外，如果处理一条指令需要不止一次访存该怎么办？
 - 什么指令需要？
 - 是否提供了多个内存端口？

15

15

单周期微架构：复杂性

- 人为因素
 - 所有指令都和最慢的指令一样慢
- 低效
 - 所有指令都和最慢的指令一样慢
 - 必须为所有指令提供最坏情况下的资源
 - 对于一条指令执行周期中在不同阶段会访问同一个资源的情况，必须为该资源提供“副本”
- 不一定是实现ISA的最简单方法
 - REP MOVSB, INDEX, POLY等指令的单周期实现？
- 不容易优化/提升性能
 - 对通常情况(普通指令)做优化不起作用
 - 任何时候都要优化最坏的情况

16

16

微体系结构设计原则

- 关键路径设计
 - 找到时延最大的组合逻辑，尽可能的减小它的时延
- 基本（典型）设计
 - 在重要的地方花时间和资源
 - 提升机器设计目标要求的应有能力
 - 通常情况 vs. 特殊情况
- 平衡设计
 - 平衡流过硬件部件的指令/数据流
 - 平衡完成工作所需要的硬件
- 单周期微体系结构是如何遵循这些原则的？

17

17

多周期微体系结构

18

18

多周期微体系结构

- 目标：使每一条指令的执行只（大致）花费它该花费的时间
- 思路
 - 时钟周期的决定独立于指令处理时间
 - 每条指令需要花费多少时钟周期
 - 一条指令执行过程中会有多次状态转换
 - 每条指令的状态变换是不同的

19

19

回顾：“处理指令”的步骤

- ISA 抽象地说明给定一条指令和A，A' 应该是什么
 - 定义一个抽象的有限态机
 - 状态 = 程序员可见的状态
 - 次态逻辑 = 指令执行的规范
 - 从 ISA 的视角，指令执行的过程中A和A' 之间没有“中间状态”
 - 每条指令对应一个状态转换
- 微体系结构实现 A 向 A' 的转换
 - 有很多种实现方式的选择
 - 我们可以加入程序员不可见的状态来优化指令执行的速度：每条指令有多个状态转换
 - 选择 1: $A \rightarrow A'$ (在一个时钟周期内完成 A 到 A' 的转换)
 - 选择 2: $A \rightarrow A+MS1 \rightarrow A+MS2 \rightarrow A+MS3 \rightarrow A'$ (使用多个时钟周期完成 A 到 A' 的转换)

20

20

多周期微体系结构

AS = 指令执行之前程序员可见的体系结构状态



第1步：在一个时钟周期内处理一部分指令



第2步：在下一个时钟周期内处理一部分指令



AS' = 指令执行之后程序员可见的体系结构状态

21

21

多周期设计的好处

• 关键路径设计

- 可以独立地针对每条指令的最糟糕情况来优化关键路径

• 基本(典型)设计

- 可以通过优化执行“重要”指令（占用大量执行时间）所需的状态数来达到需要的效果

• 平衡设计

- 不需要提供比实际需求更多的资源或能力
 - 一条指令需要多次使用资源“X”并不意味着需要多个“X”
 - 使硬件更高效：一条指令可以多次重用硬件部件

22

22

性能分析

• 指令执行时间

- $\{CPI\} \times \{\text{clock cycle time}\}$

• 程序执行时间

- 所有指令的 $\{CPI\} \times \{\text{clock cycle time}\}$ 之和
- $\{\text{指令数}\} \times \{\text{平均 CPI}\} \times \{\text{clock cycle time}\}$

• 单周期微体系结构的性能

- $CPI = 1$
- Clock cycle time 长

• 多周期微体系结构的性能

- $CPI = \text{每条指令不同}$
 - 平均 CPI \rightarrow 希望能很小
- Clock cycle time 短

有两个独立的自由度可以优化

23

23

CPI vs. 主频

• CPI vs. 时钟周期长度

• 互相矛盾

- 对一条指令来说，减少一个就会增加另一个
- 为什么？

• 多条指令并发处理可以使平均CPI被平摊/减小

- 同一个时钟周期被用来处理多条指令
- 例如：流水线，超标量等

24

24

多周期微体系结构 近距离观察

25

25


如何实现多周期?

- Maurice Wilkes, “[The Best Way to Design an Automatic Calculating Machine](#),” Manchester Univ. Computer Inaugural Conf., 1951.
- 微码/微程序控制的概念
- 实现
 - 可以按照描述状态之间序列的有限状态机来实现“指令处理”的步骤，最终状态机回到“取指令”状态
 - 状态由控制信号推定
 - 下一个状态的控制信号由当前状态决定

26

26

指令执行周期

 

27

27

基本的多周期微体系结构

- 指令执行周期被划分为多个“状态”
 - 指令执行周期的每个阶段可以拥有多个状态
- 多周期微体系结构通过状态到状态的序列处理指令
 - 某个状态下机器的行为由该状态下的控制信号决定
- 整个处理器的行为可以被定义成一个有限状态机
- 在某个状态(时钟周期)中，控制信号控制
 - 数据通路如何处理数据
 - 如何为下一个时钟周期生成控制信号

28

28

微程序控制相关术语

- 与当前状态相关的控制信号
 - 微指令
- 从一个状态过渡到另一个状态的动作
 - 决定下一个状态以及下一个状态的微指令
 - 微序列（生成）
- 控制存储（器）为每一个可能的状态存储控制信号
 - 为整个有限状态机存储微指令
- 微序列（控制）器决定下一个时钟周期（下一个状态）将会用到的控制信号集合

29

29

在一个时钟周期里发生了什么？

- 对当前状态控制的控制信号（微指令）
 - 在数据通路中推进
 - 为下一个周期生成控制信号（微指令）
- 数据通路和微序列器并发操作
- 问题：为什么不在当前周期生成当前周期需要的控制信号？
 - 会使时钟周期延长
 - 为什么？

30

30

简单的LC-3b控制和数据通路

 


Figure C.1: Microarchitecture of the LC-3b, major components

31

31

什么决定了下一个周期的控制信号？

- 当前时钟周期发生了什么
 - 流入“Control”框的9根线
- 被执行的指令
 - 来自数据通路的IR[15:11]
- 不管分支条件是否满足，如果执行的指令是分支
 - 来自数据通路的BEN（1 bit）
- 不管访存操作是否在本周期完成，只要有访存操作在处理
 - 来自存储器的R（1 bit）

32

32

LC-3b多周期处理的状态机


- LC-3b微架构的行为由以下因素决定
 - 35个控制信号和7位由数据通路连入控制逻辑的信号
- 35个控制信号完整描述了控制结构的状态
- LC-3b的所有行为都可以描述为状态机——一个有向图
 - 结点(关联到每个状态)
 - 弧(代表一个状态到另一个状态的流)

33

LC-3b状态机

- Patt & Patel, 附录 C, 图 C.2
- 每个状态描述必须是唯一的
 - 通过状态变量
- LC-3b状态机有31个不同的状态
 - 由6个状态变量编码
- 例如
 - 状态18, 19对应指令处理周期的开始
 - 取指阶段: 状态18, 19 → 状态33 → 状态35
 - 译码阶段: 状态32

34

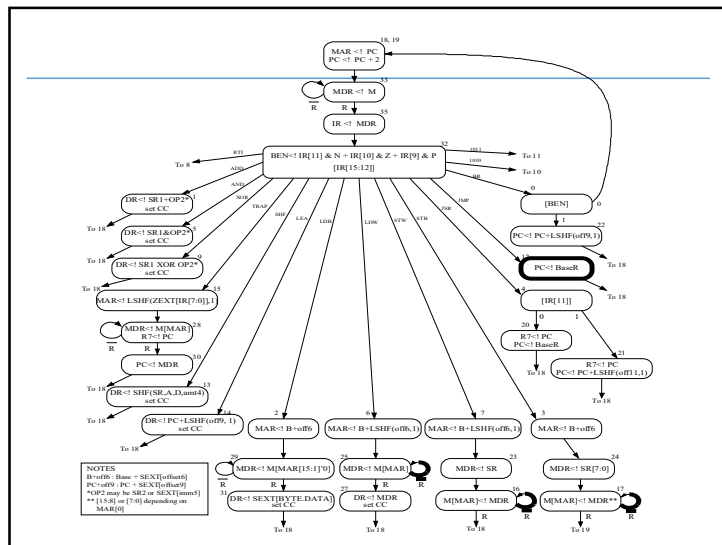

35

关于LC-3b状态机的几个问题

- 最快的指令执行需要多少个时钟周期?
- 最慢的指令执行需要多少个时钟周期?
- 什么决定了时钟周期?
- 这是个摩尔型状态机还是米里型状态机?

36

简单的LC-3b控制和数据通路

 


Figure C.1: Microarchitecture of the LC-3b, major components

37

LC-3b数据通路

• Patt & Patel, 附录 C, 图 C.3


• 单总线数据通路设计

- 任何时候只能有一个数值被放上总线(选通并使用总线)
- 优点: 硬件成本低, 只有一条总线
- 缺点: 降低了并发性 - 如果指令需要因为两件不同的事使用总线两次, 需要在不同的状态中完成

• 26个控制信号决定了一个时钟周期内数据通路上发生什么

• Patt & Patel, 附录 C, 表 C.1

38

 

39

Signal Name	Signal Values
LD.MAR/1:	NO, LOAD
LD.MDR/1:	NO, LOAD
LD.IR/1:	NO, LOAD
LD.BEN/1:	NO, LOAD
LD.REG/1:	NO, LOAD
LD.CC/1:	NO, LOAD
LD.PC/1:	NO, LOAD
GatePC/1:	NO, YES
GateMDR/1:	NO, YES
GateALU/1:	NO, YES
GateMARMUX/1:	NO, YES
GateSHF/1:	NO, YES
PCMUX/2:	PC+2, select pc+2 BUS, select value from bus ADDRESS, select output of address adder
DRMUX/1:	11:9, destination IR[11:9] R7, destination R7
SR1MUX/1:	11:9, source IR[11:9] 8:6, source IR[8:6]
ADDR1MUX/1:	PC, BaseR
ADDR2MUX/2:	ZERO, select the value zero offset6, select SEXT[IR[5:0]] PCoffset9, select SEXT[IR[8:0]] PCoffset11, select SEXT[IR[10:0]]
MARMUX/1:	7:0, select LSHF(ZEXT[IR[7:0]],1) ADDRESS, select output of address adder
ALUK/2:	ADD, AND, XOR, PASSA
MIOEN/1:	NO, YES
R.W/1:	RD, WR
DATA.SIZE/1:	BYTE, WORD
LSHF/1:	NO, YES

Table C.1: Data path control signals

40

关于LC-3b 数据通路的几个问题

- 在数据通路中是如何做到根据状态机实现取指令的?
- 选通和载入有什么不同?
- 这个设计是最节省硬件的吗?

41


LC-3b 微程序设计控制结构

- Patt & Patel, 附录 C, 图 C.4
- 三个组件:
 - 微指令, 控制存储, 微序列 (控制) 器
- **微指令**: 26个控制数据通路, 9个决定下一个状态
- 每个微指令存储在**控制存储** (特殊的存储结构) 的特定位置
- 特定位置: 对应微指令的状态地址
 - 每个状态对应一条微指令
- **微序列 (控制) 器**决定下一条微指令的地址 (下一个状态)

42


41

42

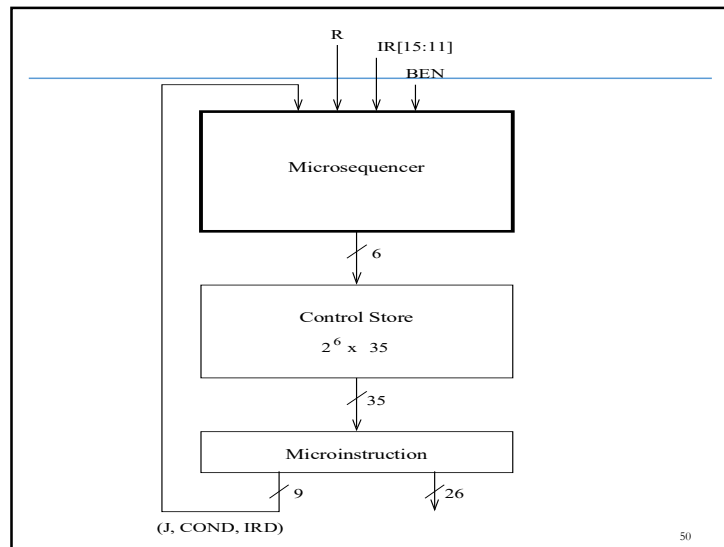

50

43

 

51

44

[illegible]

45

[illegible]

46


LC-3b 微序列（控制）器

- Patt & Patel, 附录 C, 图 C.5
- **微序列器**的目的是决定下一条微指令的地址(下一个状态)
- 下一个地址取决于 9 个控制信号

Signal Name	Signal Values
J/6:	
COND/2:	COND ₀ :Unconditional
	COND ₁ :Memory Ready
	COND ₂ :Branch
	COND ₃ :Addressing Mode
IRD/1:	NO, YES

Table C.2: Microsequencer control signals

47

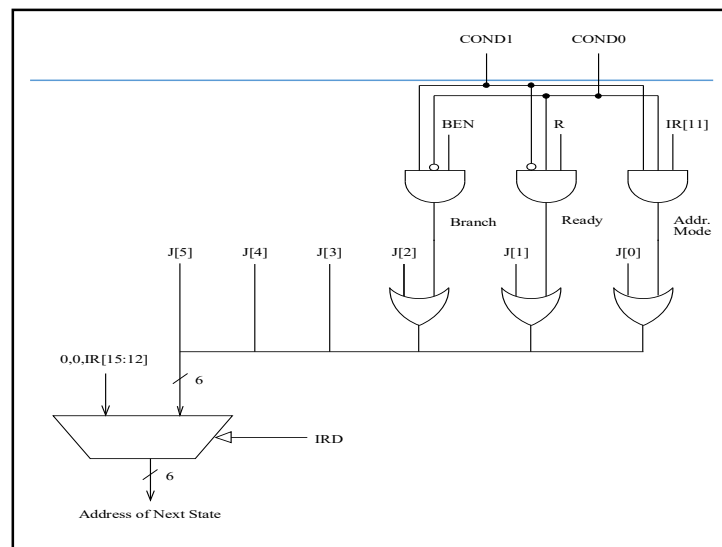

48

关于微序列（控制）器的几个问题

- IRD信号什么时候生效?
- 如果一条非法指令被译码会发生什么?
- 条件(COND)位是用来做什么的?
- 延迟可变存储如何处理?
- 如何对状态编码?
 - 使状态变量数最少
 - 从16路分支开始
 - 然后根据COND位确定约束表和状态

49

49

关于控制存储的几个问题

- 什么控制信号能够被存入控制存储?
- 什么控制信号只能由硬连线逻辑生成?
 - 什么信号必须在数据通路中处理才能得到?

50

50

延迟可变存储

- Ready信号(R)使得存储器读写能够正确的执行
 - 例如: 状态33向状态35转变由存储器准备好后生成的R信号控制
- 在单周期微体系结构中是如何做的?

51


51

关于微序列器的高级问题

- 如果机器出现中断会发生什么?
- 如果指令产生异常会怎么样?
- 如何使用这种控制结构实现一条复杂指令?
 - 考虑 REP MOVSB

52

52

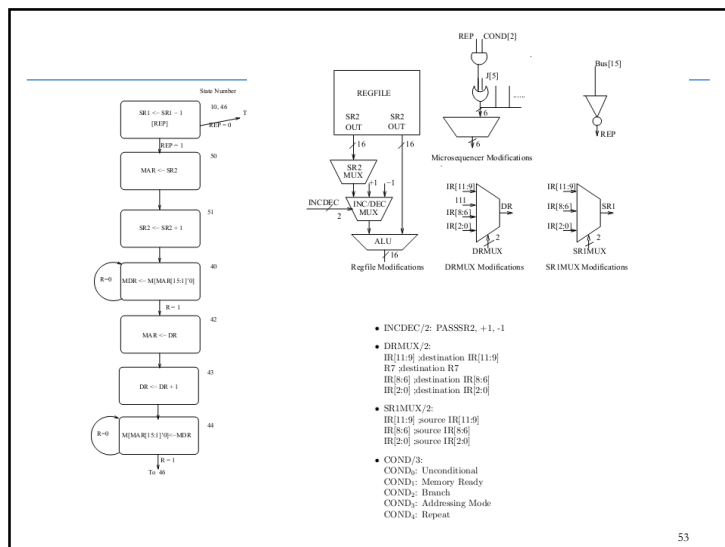

53

抽象的力量

- 控制存储的微指令概念使得硬件设计者具有一种新的抽象：[微程序设计](#)
- 设计者可以将任何希望的操作翻译成微指令序列
- 设计者只需要提供
 - 实现目标操作所需的微指令序列
 - 具有正确驱动微指令序列能力的控制逻辑
 - 其它必须附加的数据通路控制信号 (如果操作不能翻译成已有的控制信号)

54

其它：内存中的对齐矫正

- 访存对齐
- LC-3b 有字节 load 和 store 指令，可以不按照字节边界移动数据
 - 对程序员/编译器很方便
- 硬件如何保证读写的正确性？
 - 状态 29 - LDB
 - 状态 24 和 17 - STB
 - 额外的逻辑处理未对齐的访问

55

其它：内存映射I/O

- 地址控制逻辑决定访存指令的地址是内存还是I/O设备
- 相应地驱动内存或I/O设备并且设置多路选择器
- 有些控制信号不能保存在控制存储中
 - 依靠地址

56

微程序控制的优点

- 通过控制数据通路（用序列器），可以用非常简单的数据通路实现强有力的计算
 - 高级ISA翻译成微码（微指令序列）
 - 微码使得用最简单的数据通路**仿真**ISA成为可能
 - 微指令可以被看作是用户不可见的ISA
- 使ISA很容易扩展
 - 可以通过改变微码支持新的指令
 - 可以通过简单微指令的序列来支持复杂的指令
- 如果可以把任意指令序列化，那么也能够把任意“程序”序列化成微程序序列
 - 在微码中需要一些新的状态（如：循环计数器）来序列化更复杂的程序

57

57

硬件升级

- 对微码升级/打补丁的能力（处理器发货之后）
 - 不用更换处理器就可以增加新的指令！
 - “修复”硬件实现的缺陷
- 例如
 - IBM 370 Model 145: 微码存储在主存中，可以在重启之后升级
 - IBM System z: 与 370/145类似
 - Heller and Farrell, “**Millicode in an IBM zSeries processor**,” IBM JR&D, May/Jul 2004.
 - B1700 微码可以在处理器运行时更新
 - 用户可微编程的机器！

58

58


微程序设计的多周期MIPS

- Patterson & Hennessy, 附录 D
- 任何 ISA 都可以这样实现

59

59

高层抽象的多周期数据通路

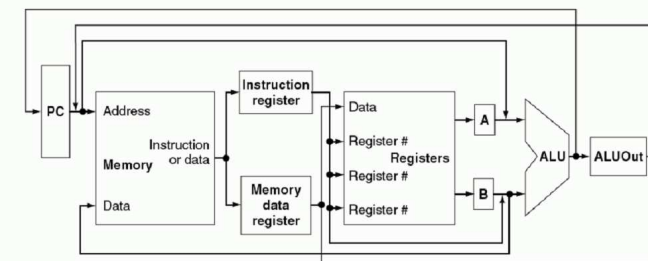


[Based on original figure from P&H CO&O, COPYRIGHT 2004 Elsevier. All rights reserved.]

60

60

MIPS处理基本指令的多周期数据通路

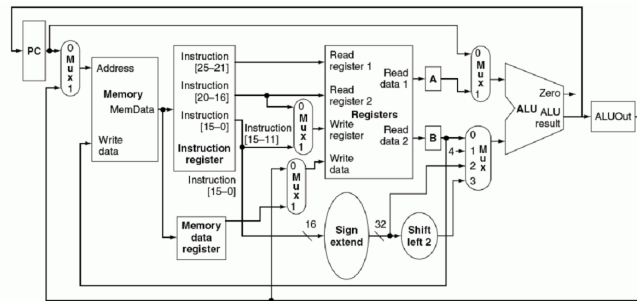


[Based on original figure from P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier. ALL RIGHTS RESERVED.]

61

61

带控制信号的MIPS多周期数据通路

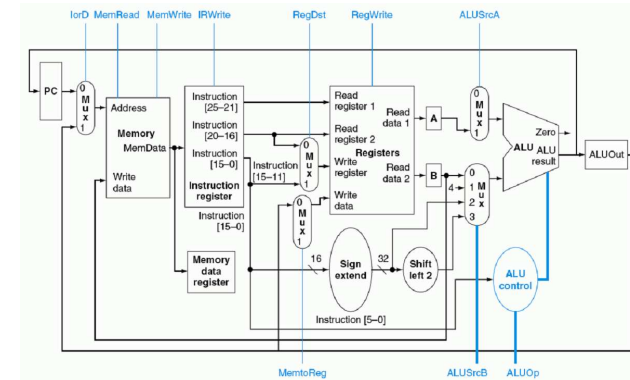


[Based on original figure from P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier. ALL RIGHTS RESERVED.]

62

62

完整的数据通路（带控制信号）

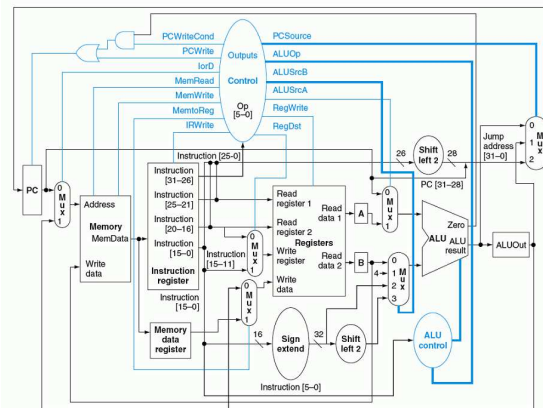


[Based on original figure from P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier. ALL RIGHTS RESERVED.]

63

63

微程序设计的多周期MIPS-状态机

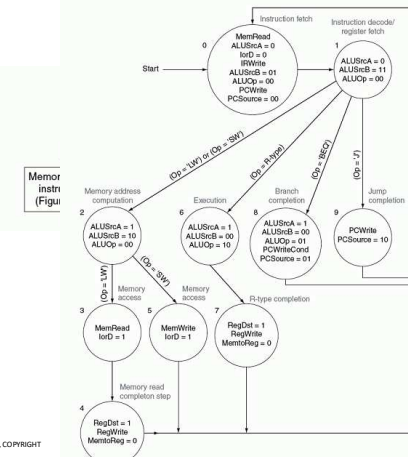


[Based on original figure from P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier. ALL RIGHTS RESERVED.]

64

64

MIPS FSM的控制逻辑

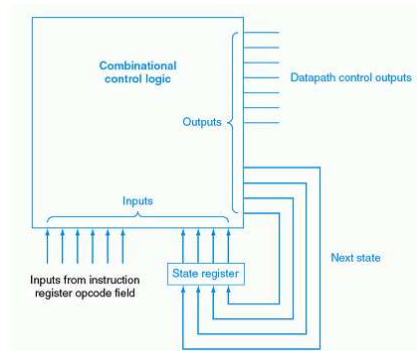


[Based on original figure from P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier. ALL RIGHTS RESERVED.]

65

65

MIPS FSM 的微程序设计控制

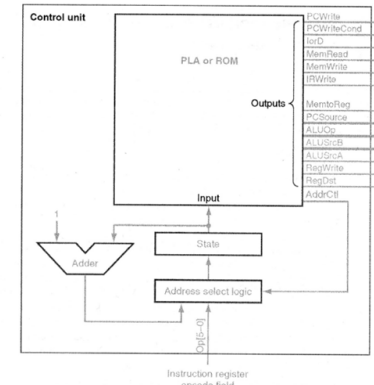


[Based on original figure from P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier. ALL RIGHTS RESERVED.]

66

66

水平微码

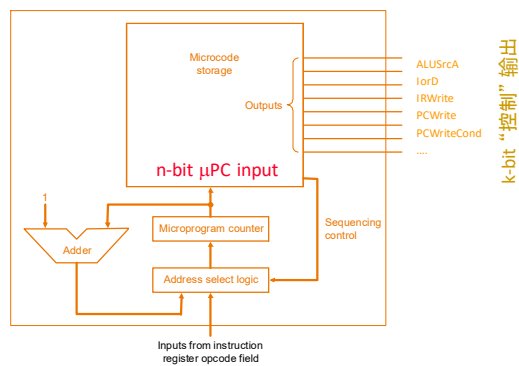


控制存储: $2^n \times k$ bit (不包括序列生成逻辑)

[Based on original figure from P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier. ALL RIGHTS RESERVED.]

67

67

垂直微码

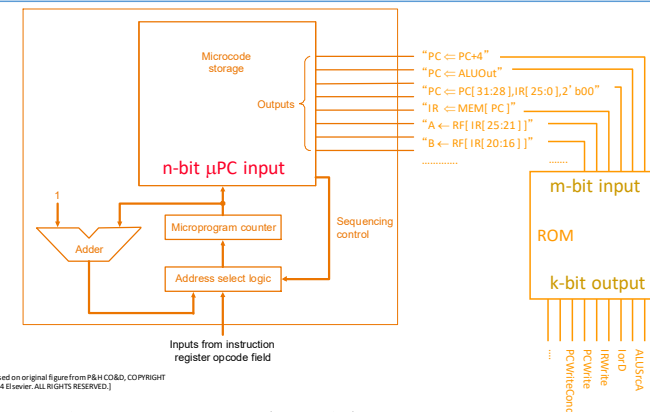

[Based on original figure from P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier. ALL RIGHTS RESERVED.]

68

68

如果 $m < n$ 且 $m < k$, 两个 ROM相加
($2^n \times m + 2^m \times k$ bit) 应该小于水平微码的ROM ($2^n \times k$ bit)


“纳码”和“毫码”

- “纳码”：比“正牌微码”低一级
 - 为微控制数据通路中的子系统（例如一个复杂的浮点运算模块）做的微程序设计控制
- “毫码”：比“正牌微码”高一级
 - 可以被微控制器调用的ISA级别的子程序，用以处理复杂的操作和系统功能
 - 例如, Heller and Farrell, “[Millicode in an IBM zSeries processor](#),” IBM JR&D, May/Jul 2004.
- 在这两种情况下，需要避免将主微控制器复杂化
- 可以理解为不同抽象层次下的“微码”

69

69

纳码概念图解

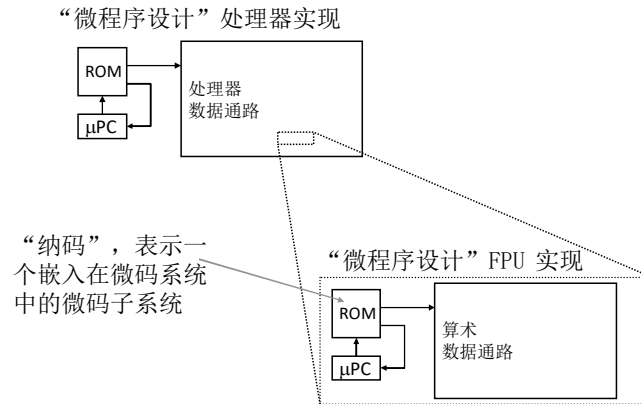

70

70

回顾：单周期微架构的复杂性

- 人为因素
 - 所有指令都和最慢的指令一样慢
- 低效
 - 所有指令都和最慢的指令一样慢
 - 必须为所有指令提供最坏情况下的资源
 - 对于一条指令执行周期中在不同阶段会访问同一个资源的情况，必须为该资源提供“副本”
- 不一定是实现ISA的最简单方法
 - REP MOVSB, INDESB, POLY等指令的单周期实现?
- 不容易优化/提升性能
 - 对通常情况(普通指令)做优化不起作用
 - 任何时候都要优化最坏的情况

71

71

回顾：微体系结构设计原则

- 关键路径设计
 - 找到时延最大的组合逻辑，尽可能的减小它的时延
- 基本（典型）设计
 - 在重要的地方花时间和资源
 - 提升机器设计目标要求的应有能力
 - 通常情况 vs. 特殊情况
- 平衡设计
 - 平衡流过硬件部件的指令/数据流
 - 平衡完成工作所需要的硬件
- 单周期微体系结构是如何遵循这些原则的?

72

72

多周期设计的好处

- **关键路径设计**
 - 可以独立地针对每条指令的最糟糕情况来优化关键路径
- **基本（典型）设计**
 - 可以通过优化执行“重要”指令（占用大量执行时间）所需的状态数来达到需要的效果
- **平衡设计**
 - 不需要提供比实际需求更多的资源或能力
 - 一条指令需要多次使用资源“X”并不意味着需要多个“X”
 - 使硬件更高效：一条指令可以多次重用硬件部件

73

73

是否可以更好？

- 在多周期设计中你看到哪些局限？
- 有限的并发
 - 在指令处理周期的不同阶段，一些硬件资源会闲置
 - 例如，当指令在“译码”或“执行”阶段，“取指”逻辑会闲置
 - 当发生访存时绝大多数数据通路闲置

74

74

是否可以利用闲置的硬件改善并发？

- 目标：并发 → 吞吐量（一个周期内完成更多的“工作”）
- 思路：当一条指令在它的处理阶段使用某些资源的同时，使用该指令不需要的**闲置资源处理其它指令**
 - 例如，当译码一条指令时，取下一条指令
 - 例如，当执行一条指令时，译码另一条指令
 - 例如，当一条指令访问数据存储器时，执行另一条指令
 - 例如，当一条指令写回结果到寄存器堆的时候，另一条指令访问数据存储器

75

75

流水线：基本思想


- 系统性更强
 - 多条指令流水线执行
 - 类比：指令的“装配线处理”
- 思路
 - **指令处理周期切分为不同的处理“阶段”**
 - 保证有足够的硬件资源在每个阶段处理指令
 - **每个阶段处理不同的指令**
 - 指令在连续的阶段中按照程序序连续地处理
- 好处：提升了指令处理的吞吐量（1/CPI）
- 坏处？ 请开始思考这个问题……

76

76

例子：执行4条独立的ADD指令

- 多周期：每条指令4个时钟周期

 

- 流水线：4条指令4个周期（稳定状态）

